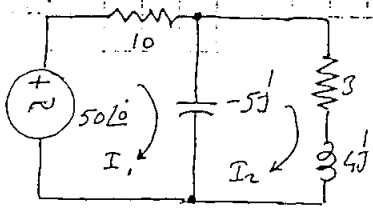


Mesh Analizi ile Örnekler

①

Örnek 1




$$\begin{bmatrix} 50 \angle 0^\circ \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 - 5j & 5j \\ 5j & 3 - j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \text{Matris formunda göz. denklemler}$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 50 \angle 0^\circ & 5j \\ 0 & 3 - j \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 - 5j & 5j \\ 5j & 3 - j \end{vmatrix}} = \frac{150 - 50j}{50 - 25j} = 2,83 \angle 81,14^\circ \text{ A}$$

Not: $I_2 = 4,47 \angle -63,4^\circ \text{ A}$

Örnek 2

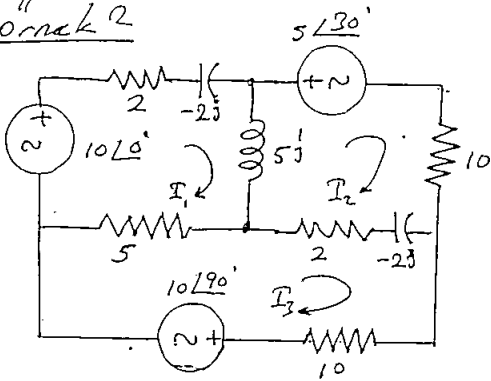


Devrenin çözüm denklemlerini matris formunda hazırlayın.

$$\begin{bmatrix} 10 \angle 0^\circ \\ -5 \angle 30^\circ \\ -10 \angle 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2+3j) & -5j & -5 \\ -5j & (2+3j) & -(2-2j) \\ -5 & -(2-2j) & (12-2j) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

olarak hazırlanabilir.

Örnek 3

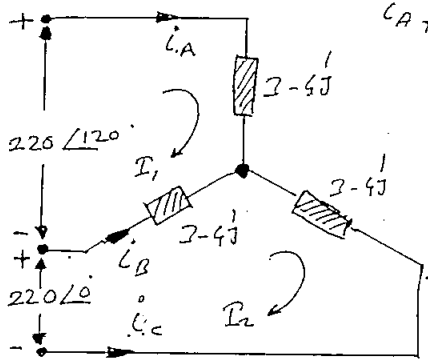

Yıldız bağlı eş-değer kol empedanslı devrenin I_A , I_B ve I_C kol akımlarını bulunur.

$$\begin{bmatrix} 220 \angle 120^\circ \\ 220 \angle 0^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (6-8j) & -(3-4j) \\ -(3-4j) & (6-8j) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} (6-8j) & -(3-4j) \\ -(3-4j) & (6-8j) \end{bmatrix} = 75 \angle -106^\circ$$

olarak göz akımları

Denklemler çözüldüğünde, $I_1 = 25,4 \angle 143^\circ$, $I_2 = 25,4 \angle 83^\circ$ elde edilir. Göz akımları yardımı ile de



$$I_A = I_1 = 25,4 \angle 143^\circ \text{ A}$$

$$I_B = -I_2 = 25,4 \angle -97^\circ \text{ A}$$

$$\text{ve } I_C = I_2 - I_1 = 25,4 \angle 83^\circ - 25,4 \angle 143^\circ = 25,4 \angle 23,1^\circ \text{ olarak kol akımları bulunur.}$$

Örnek 4

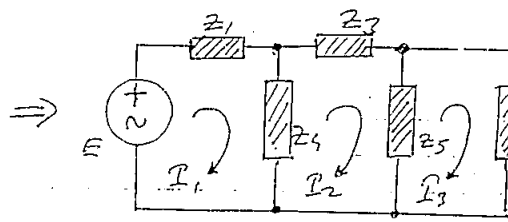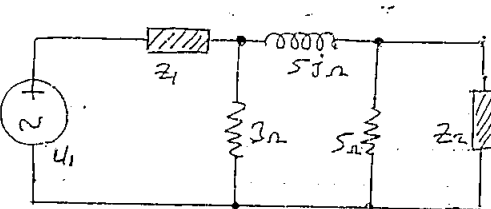Verilen devrede I_2 ve I_3 akımlarını bulunur.



eser devrenin emp. önünü yapılmış durumu

$$\begin{cases} U_1 = 20 \angle 30^\circ \text{ V} \\ Z_1 = 5 - 2j \\ Z_2 = 2 - 2j \end{cases}$$

$$U_1 = I_1 (Z_1 + Z_4) - I_2 (Z_4) + 0$$


$$0 = -I_1 Z_4 + I_2 (Z_3 + Z_4 + Z_5) - I_3 Z_5$$

$$0 = 0 = I_2 (Z_5) + I_3 (Z_2 + Z_5)$$

formatlı çözüm denklemleri

Denklemler çözüldüğünde, $I_2 = 1,17 \angle -20^\circ \text{ A}$ ve $I_3 = 0,95 \angle 13,74^\circ \text{ A}$ bulunur.

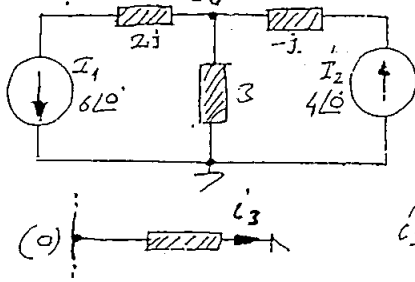Örnek 1 Verilen devre de "a" noktasının potansiyelini bulunuz ve orta kol akımını tanımlayınız.




$$-6L0 + 4L0 = U_a \left(\frac{1}{2j} + \frac{1}{3} + \frac{1}{-j} \right) \Rightarrow -2L0 = U_a (0,33 + 0,5j)$$

$$2L180 = U_a (0,6 \angle 56,5^\circ) \Rightarrow U_a = \frac{2L180}{0,6 \angle 56,5^\circ} = 3,33 \angle 123,5^\circ V$$

$$I_3 = \frac{3,33 \angle 123,5^\circ}{3L0} = 1,11 \angle 123,5^\circ A \text{ olur}$$

Örnek 2

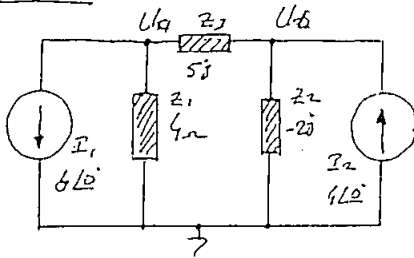

U_a ve U_b düğüm potansiyellerini bulunuz.

$$KAK \begin{cases} U_a \left(\frac{1}{5j} + \frac{1}{4} \right) - U_b \left(\frac{1}{5j} \right) = -I_1 \\ U_b \left(\frac{1}{5j} + \frac{1}{-2j} \right) - U_a \left(\frac{1}{5j} \right) = I_2 \end{cases}$$

$$-6L0 = U_a \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5j} \right) - U_b \left(\frac{1}{5j} \right)$$


$$4L0 = -U_a \left(\frac{1}{5j} \right) + U_b \left(\frac{1}{5j} + \frac{1}{-2j} \right) \quad \left. \begin{matrix} -6L0 = U_a (0,25 - 0,2j) \\ 4L0 = -U_a (0,2j) + U_b (0,3j) \end{matrix} \right\} \text{Sistem denklemleri}$$

$$\begin{cases} -6L0 = U_a (0,25 - 0,2j) + U_b (0,2j) \\ 4L0 = U_a (0,2j) + U_b (0,3j) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -6L0 = U_a (0,25 - 0,2j) + U_b (0,2j) \\ 4L0 = U_a (0,2j) + U_b (0,3j) \end{cases} \cdot \begin{matrix} (1L0) \\ (-\frac{2}{3}L0) \end{matrix}$$

$$\begin{cases} -6L0 = U_a (0,25 - 0,2j) \\ -2,66L0 = -U_a (0,233j) \end{cases} \Rightarrow -8,66L0 = U_a (-0,133j + 0,25 - 0,2j)$$

$$U_a = \frac{-8,66L0}{0,25 - 0,333j} = \frac{8,66 \angle 180^\circ}{0,41 \angle -53^\circ} = 21 \angle 233^\circ V \text{ ve } U_b = 4L0 V \text{ denklemlerden bulunur}$$

Örnek 3

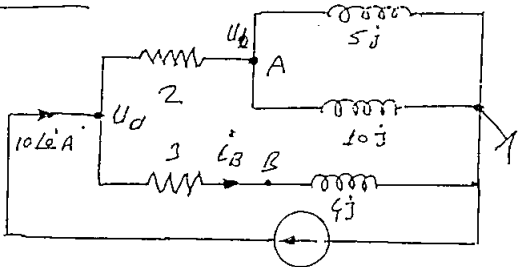

U_{AB} potansiyelini bulunuz.

$$KAK \Rightarrow \begin{cases} 10L0 = \frac{U_a - U_b}{2} + \frac{U_a}{3+4j} \\ 0 = \frac{U_b - U_a}{2} + \frac{U_b}{5j} + \frac{U_b}{10j} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10L0 = U_a \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3+4j} \right) - U_b \left(\frac{1}{2} \right) \\ 0 = -U_a \frac{1}{2} + U_b \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5j} + \frac{1}{10j} \right) \end{cases} \quad \left. \begin{matrix} 10L0 = U_a (0,5 - 0,5j) \\ 0 = -U_a (0,5 - 0,16j) + U_b (0,5 - 0,3j) \end{matrix} \right\} \text{Sistemi düzenlenebilir}$$


$$U_a = \begin{vmatrix} 10L0 & -0,5 \\ 0 & (0,5 - 0,3j) \end{vmatrix} = \frac{5,83 \angle -31^\circ}{0,267 \angle 87,4^\circ} = 21,8 \angle 56,4^\circ V \quad \left\{ \text{Payda determinanı } (\Delta) = 0,267 \angle 87,4^\circ \right.$$

$$U_b = \begin{vmatrix} (0,5 - 0,16j) & 10L0 \\ -0,5 & 0 \end{vmatrix} = \frac{5L0}{0,267 \angle 87,4^\circ} = 18,7 \angle 87,4^\circ V, \quad I_B = \frac{U_b}{3+4j}$$

$$U_B = \frac{U_a}{3+4j} = \frac{21,8 \angle 56,4^\circ}{5 \angle 53^\circ} = 4,36 \angle 3^\circ V$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = 18,7 \angle 87,4^\circ - 4,36 \angle 3^\circ = 18,28 \angle 87,4^\circ V \text{ bulunur}$$

Örnek


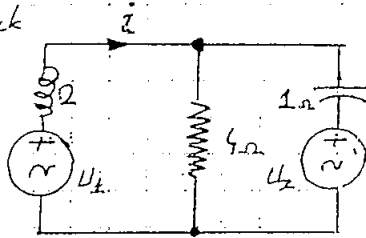


$$U_1 = 282 \sin(314t + 0)$$

$$U_2 = 8,46 \sin(314t + 0)$$

- Örneği,
- 1) Mesh analizi ile,
 - 2) Nodal analizi ile,
 - 3) Süperpozisyonla,
 - 4) Thevenin teoremi ile
 - 5) Norton Teoremi ile çözümünü ve i akımını bulunuz.

1) Çevre İla çözüm

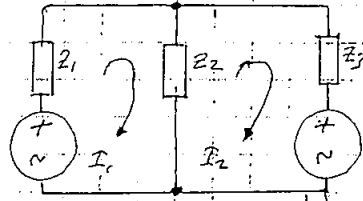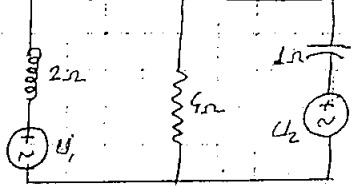

$$Z_1 = 2j$$

$$Z_2 = 4$$

$$Z_3 = -j$$

$$U_1 = 2 \angle 0^\circ$$

$$U_2 = 6 \angle 0^\circ$$

$$\begin{cases} 2 \angle 0^\circ = (4 + 2j) I_1 - 4 I_2 \\ -6 \angle 0^\circ = -4 I_1 + (4 - j) I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 \angle 0^\circ = 4,47 \angle 26,5^\circ I_1 - 4 I_2 \\ -6 \angle 0^\circ = -4 I_1 + 3,12 \angle 14^\circ I_2 \end{cases}$$

a) Yok etme kuralına göre çözüm,

$$\begin{cases} (2 \angle 0^\circ = 4,47 \angle 26,5^\circ I_1 - 4 I_2) \cdot (1 \angle 0^\circ) \\ (-6 \angle 0^\circ = -4 I_1 + 3,12 \angle 14^\circ I_2) \cdot (0,99 \angle 14^\circ) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 \angle 0^\circ = 4,47 \angle 26,5^\circ I_1 - 4 I_2 \\ -5,82 \angle 14^\circ = -3,88 \angle 14^\circ I_1 + 3,12 \angle 14^\circ I_2 \end{cases}$$


Not: istenirse " $-\sin \alpha$ " $\Rightarrow$ " $\sin(\alpha \mp 180^\circ)$ " dönüşümü uygulanarak denklemler düzenlenebilir.

$$\begin{cases} 2 \angle 0^\circ = 4,47 \angle 26,5^\circ I_1 - 4 I_2 \\ 5,82 \angle 14^\circ = 3,88 \angle 14^\circ I_1 - 3,12 \angle 14^\circ I_2 \end{cases} \Rightarrow I_1 = \frac{3,9}{1,08} \angle -236^\circ \text{ veya } \frac{3,9}{1,08} \angle 124^\circ \text{ A bulunur.}$$

b) Determinant yöntemi ile çözüm,

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 \angle 0^\circ & -4 \\ -6 \angle 0^\circ & 4 - j \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 + 2j & -4 \\ -4 & 4 - j \end{vmatrix}} = \frac{(2 \angle 0^\circ) \cdot (4 - j) - (-4 \cdot -6)}{(4 + 2j) \cdot (4 - j) - (-4 \cdot -4)} = \frac{-16 - 2j}{2 + 4j} = 3,6 \angle -236,5^\circ \text{ A}$$

2) Düzüm İla çözüm

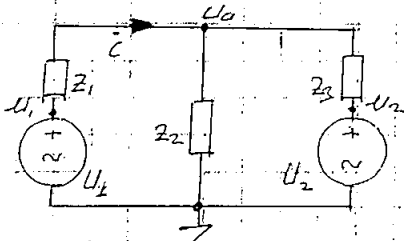

$$U_1 = 2 \angle 0^\circ$$

$$U_2 = 6 \angle 0^\circ$$


$$\frac{2 \angle 0^\circ - U_a}{2j} + \frac{-U_a}{4} + \frac{6 \angle 0^\circ - U_a}{-j} = 0$$

$$\frac{2 \angle 0^\circ}{2j} + \frac{6 \angle 0^\circ}{-j} = U_a \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2j} + \frac{1}{-j} \right)$$

$$5j = U_a (0,25 + j(-0,5 + 1)) \Rightarrow 5j = U_a (0,25 + 0,5j)$$

$$U_a = \frac{5 \angle 90^\circ}{0,56 \angle 63,5^\circ} = 8,93 \angle 26,5^\circ \text{ V}, \quad i = \frac{2 \angle 0^\circ - 8,93 \angle 26,5^\circ}{2 \angle 90^\circ} \Rightarrow i = 3,6 \angle -236^\circ \text{ A} = 3,6 \angle 124^\circ \text{ A}$$

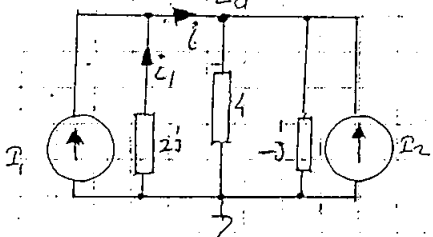Not: Kaynak dönüşümü ile çözüm yapılabilir.



$$I_1 = \frac{2 \angle 0^\circ}{2 \angle 90^\circ} = -1 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{6 \angle 0^\circ}{1 \angle 90^\circ} = 6 \text{ A}$$

$$I = I_1 + I_2 = -1 + (4,46 \angle 116,5^\circ) = -2 + 3,1 = 3,6 \angle 123^\circ \text{ A}$$

$$-1 + 6j = U_a \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2j} + \frac{1}{-j} \right)$$


$$5j = U_a (0,25 + 0,5j) \Rightarrow U_a = 8,93 \angle 26,5^\circ \text{ V}$$

$$i = -U_a / 2j = 4,46 \angle 116,5^\circ \text{ A}$$


Toplamsallık Teoremi ile AC Devre Örnekleri

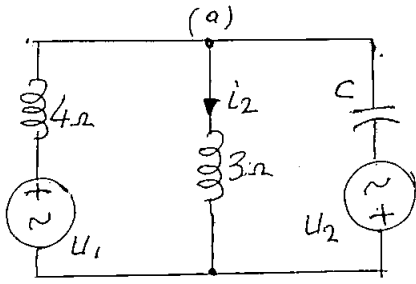(4)


Örnek 1. i_2 ortak akımını toplamsallığı kullanarak bulunuz.



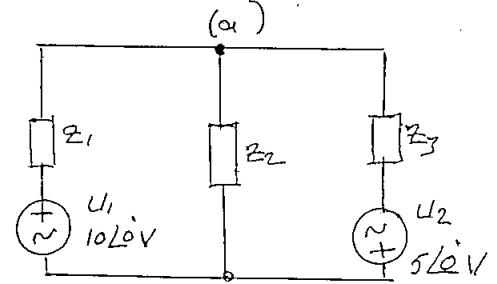$C = 500 \mu F$
 $U_1 = 10 \angle 0^\circ V$
 $U_2 = 5 \sqrt{2} \sin 500 \pi t V$
 $U_2 = 5 \angle 0^\circ V$
 $Z_1 = 4j \Omega$
 $Z_2 = 3j \Omega$
 $Z_3 = \frac{1}{j\omega C} = -4j \Omega$




1. Adım (U_2 pasif, diğeri aktif)

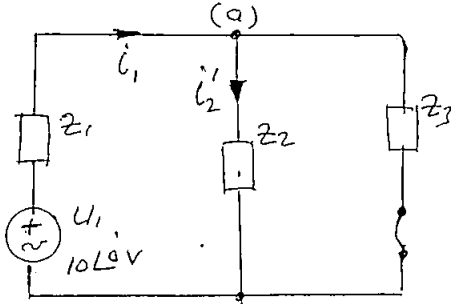


$i_1' = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{10 \angle 0^\circ V}{Z_1 \rightarrow Z_2 // Z_3} = \frac{10 \angle 0^\circ V}{(4j + (3j // -4j)) \Omega}$
 $i_1' = \frac{10 \angle 0^\circ V}{16 \angle 90^\circ \Omega} = 0,625 \angle -90^\circ A$
 $A.B.K \Rightarrow i_2' = 0,625 \angle -90^\circ A \cdot \frac{-4j}{3j - 4j} = \frac{2,5 \angle -180^\circ}{-j} = 2,5 \angle -90^\circ = -2,5j A$
 $i_2' = 2,5 \angle -90^\circ = -2,5j A$

2. Adım (U_2 aktif, diğeri pasif)

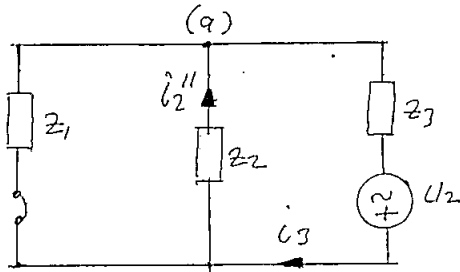


$i_3 = \frac{U_2}{Z_3} = \frac{5 \angle 0^\circ V}{(Z_3 \rightarrow Z_1 // Z_2) \Omega} = \frac{5 \angle 0^\circ V}{-4j + (4j // 3j)} = \frac{5 \angle 0^\circ V}{-2,286j \Omega} = 2,189 \angle 90^\circ A$
 $i_3 = \frac{5 \angle 0^\circ V}{-4j + 4,7j} = \frac{5 \angle 0^\circ V}{(-2,286j) \Omega} = \frac{5 \angle 0^\circ V}{2,286 \angle -90^\circ \Omega} = 2,189 \angle 90^\circ A$
 $A.B.K \Rightarrow i_2'' = 2,189 \angle 90^\circ A \cdot \frac{4 \angle 90^\circ \Omega}{(4j + 3j) \Omega} = \frac{8,756 \angle 180^\circ}{7 \angle 90^\circ \Omega} = 1,25 \angle 90^\circ A$
 $i_2'' = 1,25j A$

Sonuç Adımı

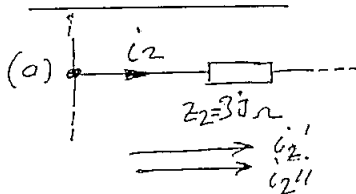

$i_2 = +i_2' - i_2'' = ((-2,5j A) - (1,25j A)) A = -3,75j A = 3,75 \angle -90^\circ A$

Nodal analiz ile çözümleme

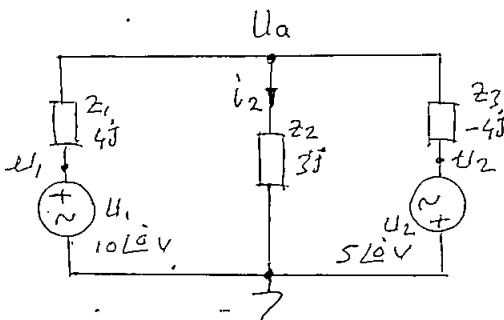

$U_1 = +10 \angle 0^\circ V$
 $U_2 = -5 \angle 0^\circ V$

K.A.K a serbest düğüme $\Rightarrow$

$0 = \frac{10 \angle 0^\circ V - U_a}{4j} + \frac{0 - U_a}{3j} + \frac{-5 \angle 0^\circ - U_a}{-4j}$

$(2,5 \angle -90 - 1,25 \angle 90) A = U_a \left(\frac{1}{4j} + \frac{1}{3j} + \frac{1}{-4j} \right) V$
 $(-2,5j - 1,25j) A = U_a (-0,25j - 0,33j + 0,25j) V$
 $-3,75j = U_a (-0,33j) V \Rightarrow \frac{3,75 \angle -90 A}{0,33 \angle 90 V} = U_a$

$U_a = 11,25 \angle 0^\circ V$

$i_2 = \frac{U_a - 0}{Z_2} = \frac{11,25 \angle 0^\circ}{3 \angle 90} = 3,75 \angle -90^\circ A$